

Rəqəmsal Dövrə

N+M sayda **elementdən** ibarət dövrə verilmişdir. Elementlər 0-dan N+M-1-ə tam ədədlərlə nömrələnmişdir. 0-dan N-1-ə olan elementlər **limitli elementlər**, N-dən N+M-1-ə olan elementlər isə **mənbə elementləri** adlandırılır.


0 nömrəli elementdən başqa digər hər bir element yalnız və yalnız bir limitli elementə **daxil olur**. Daha dəqiq, hər bir i ($1 \le i \le N+M-1$) üçün i nömrəli element P[i] ($0 \le P[i] \le N-1$) nömrəli elementə daxil olur. Daha da önəmlisi P[i] < i, üstəlik P[0] = -1. Hər bir limitli elementə bir və ya daha çox element daxil olur. Mənbə elementlərinə heç bir element daxil olmur.

Hər bir elementin iki **vəziyyəti** var, 0 və ya 1. Mənbə elementlərinin başlanğıc vəziyyəti M sayda tam ədəddən ibarət A massivi ilə verilir. Belə ki, hər bir j ($0 \le j \le M-1$) üçün N+j nömrəli mənbə elementinin başlanğıc vəziyyəti A[j]-dir.


Hər bir limitli elementin vəziyyəti ona daxil olan elementlərin vəziyyətindən asılıdır və aşağıdakı şəkildə təyin olunur. Əvvəlcə hər bir limitli element üçün bir limit **parametri** təyin olunur. c sayda girişi olan limitli elementə təyin olunan parametr 1 və c arasında (hər ikisi daxil) bir tam ədəd olmalıdır. Parametri p olan limitli elementə daxil olan elementlərdən ən azı p saydasının vəziyyəti 1 olarsa, onun da vəziyyəti 1, əks halda 0 olur.

Məsələn, fərz edək ki, N=3 sayda limitli element və M=4 sayda mənbə elementi var. 0 nömrəli elementə daxil olan elementlər 1 və 6-dır, 1 nömrəli elementə daxil olan elementlər 2, 4 və 5-dir, 2 nömrəli elementə daxil olan yeganə element 3-dür.

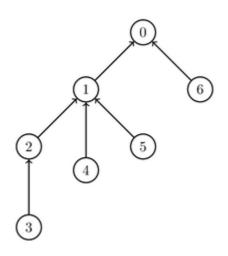Bu nümunə aşağıdakı şəkildə təsvir edilmişdir.



Fərz edək ki, 3 və 5 nömrəli mənbə elementlərinin vəziyyəti 1-dir, 4 və 6 nömrəli mənbə elementlərinin vəziyyəti isə 0-dir. Güman edək ki, 2, 1 və 0 nömrəli limitli elementlərə uyğun olaraq 1, 2 və 2 parametrlərini təyin etdik. Bu halda 2 nömrəli elementin vəziyyəti 1 olur, 1 nömrəli elementin vəziyyəti də 1 olur, 0 nömrəli elementin vəziyyəti isə 0 olur. Parametr dəyərlərinin və vəziyyətlərin yuxarıda verilmiş halı aşğıdakı şəkildə təsvir edilmişdir. Vəziyyəti 1 olan elementlər qara rənqdə göstərilmişdir.

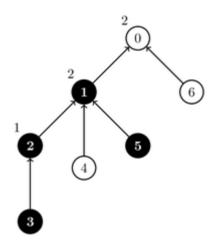

Mənbə elementlərinin vəziyyətləri Q sayda yeniləmədən keçəcək. Hər bir yeniləmə L və R ($N \leq L \leq R \leq N+M-1$) tam ədədləri ilə təsvir edilir və bu zaman L-dən R-ə (hər ikisi daxil) nömrələnmiş mənbə elementlərinin hər binin vəziyyəti tərsinə dəyişir. Yəni ki, hər bir i ($L \leq i \leq R$) üçün i nömrəli mənbə elementinin vəziyyəti 0-dırsa 1-ə və ya 1-dirsə 0-a dəyişir. Vəziyyəti tərsinə dəyişdirilmiş hər bir elementin yeni vəziyyəti növbəti hər hansı yeniləmə vasitəsilə dəyişdirilmədiyi müddətcə sabit qalır.

Sizin tapşırığınız hər bir yeniləmədən sonra 0 nömrəli elementin vəziyyətinin 1 olması üçün limitli elementlərə parametrləri təyin etməyin neçə müxtəlif üsulu olduğunu tapmaqdır. İki üsul o zaman fərqli sayılır ki, ən az elə bir limitli element vardır ki, hər iki üsulda ona təyin olunan parametr fərqlidir.

Üsulların sayı çox böyük ola biləcəyindən siz onun $1\ 000\ 002\ 022$ -yə qalığını hesablamalısınız.

Yuxarıdakı nümunədə limitli elementlərə parametrlər təyin etməyin 6 müxtəlif üsulu var, çünki 0, 1 və 2 nömrəli elementlərin uyğun olaraq 2, 3 və 1 girişi var. Bu 6 üsuldan 2-sində 0 nömrəli elementin vəziyyəti 1 olur.

İmplementasiya Detalları

Sizin tapşırığınız iki proseduru implement etməkdir.

void init(int N, int M, int[] P, int[] A)

- *N*: limitli elementlərin sayı.
- M: mənbə elementlərinin sayı.
- P: limitli elementlərə girişləri təsvir edən N+M ölçülü massiv.
- ullet A: mənbə elementlərinin başlanğıc vəziyyətini göstərən M ölçülü massiv.
- Bu prosedur count_ways proseduruna heç bir çağırış olunmazdan əvvəl yalnız və yalnız bir dəfə çağrılır.

int count_ways(int L, int R)


- L, R: vəziyyətləri tərsinə dəyişdirilən mənbə elementləri aralığının sərhədləri.
- Bu prosedur öncə verilmiş yeniləməni yerinə yetirməli, daha sonra 0 nömrəli elementin vəziyyətinin 1 olması üçün limitli elementlərə parametrləri təyin etməyin üsulları sayının $1\ 000\ 002\ 022$ -a qalığını qaytarmalıdır.
- Bu prosedur Q dəfə çağrılır.

Nümunə

Aşağıdakı prosedurlara nəzər yetirək:

Bu nümunə yuxarıda tapşırığın şərtində təsvir edilmişdir.

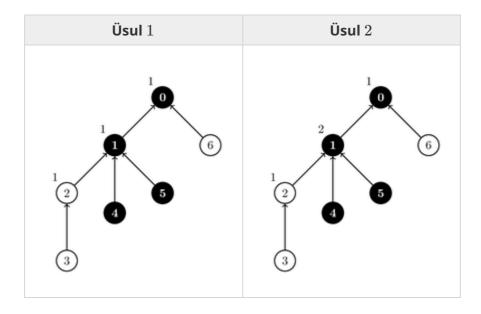Bu 3 və 4 nömrəli elementlərin vəziyyətini tərsinə dəyişir. 3 nömrəli elementin vəziyyəti 0, və 4 nömrəli elementin vəziyyəti 1 olur. 0 nömrəli elementin vəziyyətinin 1 olması üçün limitli elementlərə parametrləri təyin etməyin iki üsulu aşağıdakı şəkillərdə təsvir edilmişdir.



Parametrləri təyin etməyin digər bütün üsullarında 0 nömrəli elementin vəziyyəti 0 olur. Beləliklə, prosedur 2 qaytarmalıdır.

```
count_ways(4, 5)
```

Bu 4 və 5 nömrəli elementlərin vəziyyətini tərsinə dəyişir. Nəticədə bütün mənbə elementlərinin vəziyyəti 0 olur və parametrlərin istənilən şəkildə təyin olunuşunda 0 nömrəli elementin vəziyyəti 0 olur. Beləliklə, prosedur 0 qaytarmalıdır.

```
count_ways(3, 6)
```

Bu bütün mənbə elementlərinin vəziyyətini 1-ə dəyişir. Nəticədə, parametrlərin istənilən şəkildə təyin olunuşunda 0 nömrəli elementin vəziyyəti 1 olur. Beləliklə, prosedur 6 qaytarmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- 1 < N, M < 100000
- $1 \le Q \le 100\ 000$
- P[0] = -1
- $0 \le P[i] < i \text{ və } P[i] \le N-1 \text{ (} 1 \le i \le N+M-1 \text{)}$
- Hər bir limitli elementin ən azı bir girişi var (hər bir i ($0 \le i \le N-1$) üçün, elə x indeksi var ki, $i < x \le N+M-1$ və P[x]=i).
- $0 \le A[j] \le 1 \ (0 \le j \le M-1)$
- $N \le L \le R \le N+M-1$

Alt Tapşırıqlar

- 1. (2 bal) N=1, $M\leq 1000$, $Q\leq 5$
- 2. (7 bal) $N, M \leq 1000, Q \leq 5$, hər bir limitli elementin tam olaraq iki girişi var.
- 3. (9 bal) $N, M \leq 1000, Q \leq 5$
- 4. (4 bal) M=N+1, $M=2^z$ (hər hansı müsbət z tam ədədi üçün), $P[i]=\lfloor \frac{i-1}{2} \rfloor$ ($1\leq i\leq N+M-1$), L=R
- 5. (12 bal) M=N+1, $M=2^z$ (hər hansı müsbət z tam ədədi üçün), $P[i]=\lfloor \frac{i-1}{2} \rfloor$ ($1\leq i\leq N+M-1$)
- 6. (27 bal) Hər bir limitli elementin tam olaraq iki girişi var.
- 7. (28 bal) $N, M \leq 5000$
- 8. (11 bal) Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunə Qreyder

Nümunə greyder giriş verilənlərini aşağıdakı formatda oxuyur:

• sətir 1: *N M Q*

- $\bullet \quad \operatorname{sətir} 2{:}\ P[0]\ P[1]\ \dots\ P[N+M-1]$
- ullet sətir 3: A[0] A[1] \dots A[M-1]
- ullet sətir 4+k ($0\leq k\leq Q-1$): k-cı yeniləmə üçün L R.

Nümunə qreyder cavablarınızı aşağıdakı formatda çap edir:

• sətir 1+k ($0 \le k \le Q-1$): k-cı yeniləmə üçün count_ways prosedurunun qaytardığı dəyər.